
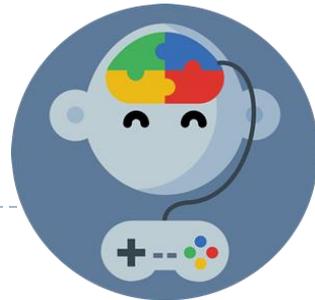


# Protoboard

Ejercicios con LED y resistencias



# Conexiones protoboard

---

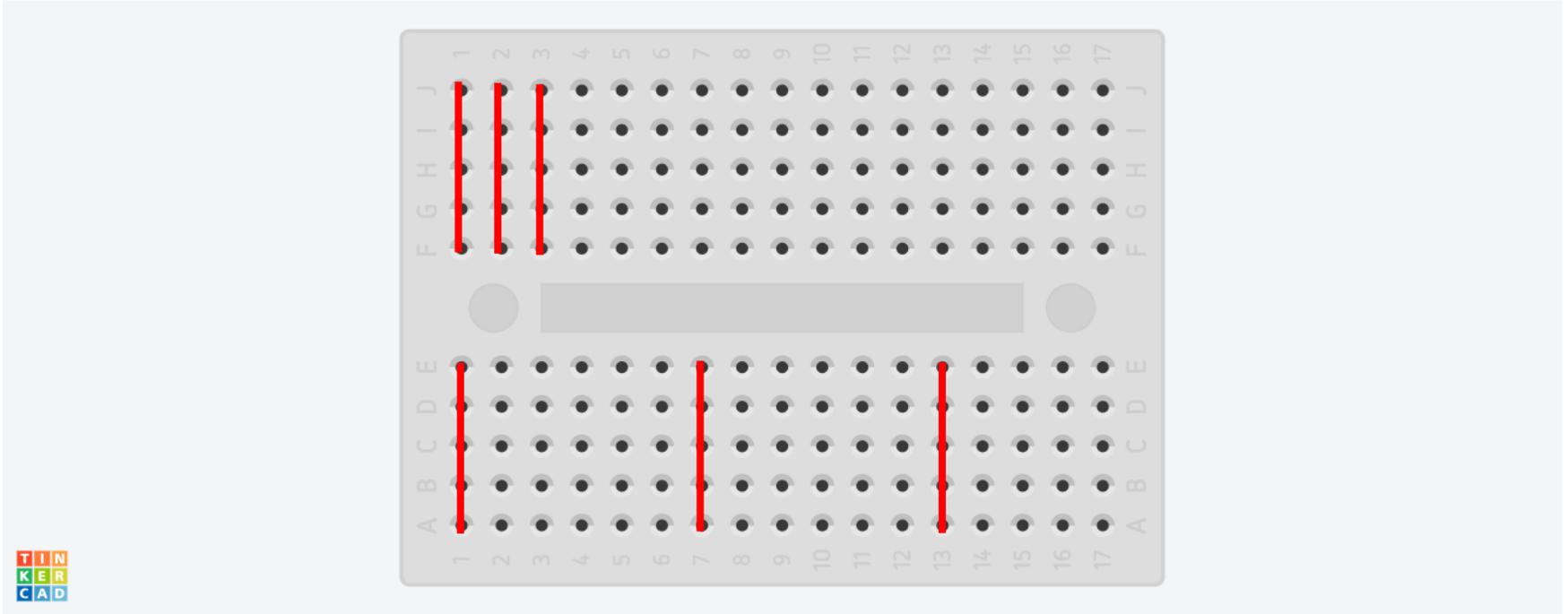



# Protoboard con 1 LED

---

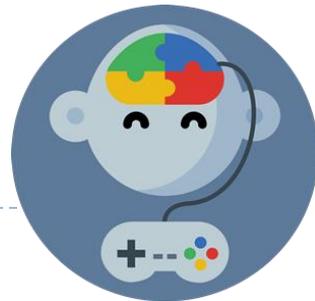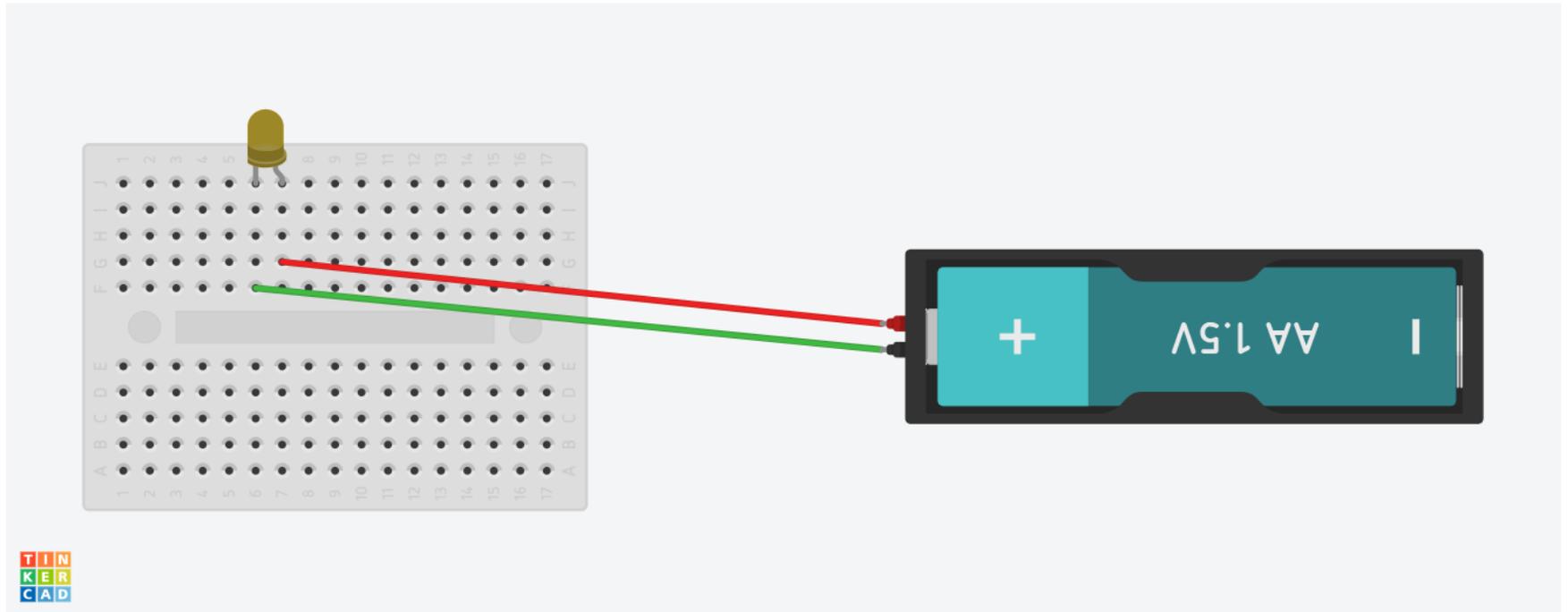



# Ejercicio 01: Protoboard con led

---

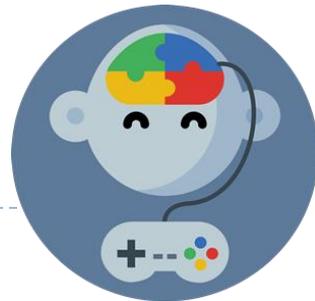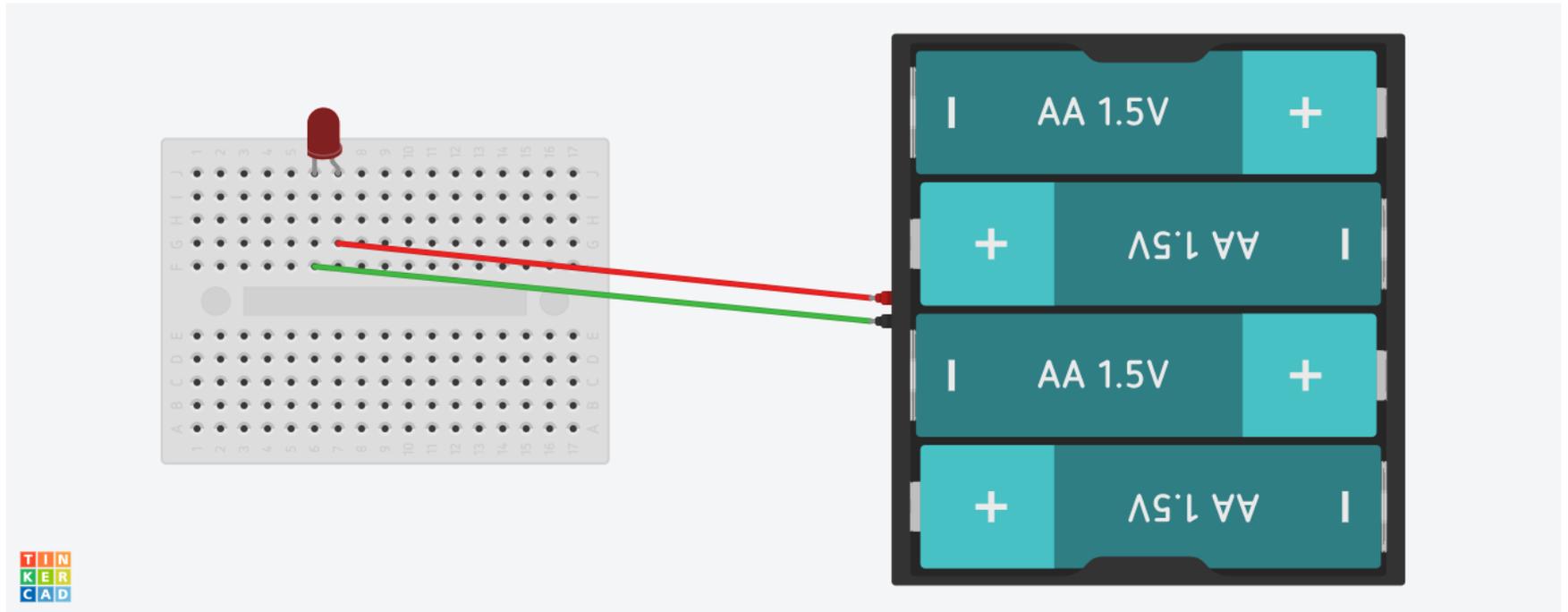



# Ejercicio 02: Protoboard con led

---

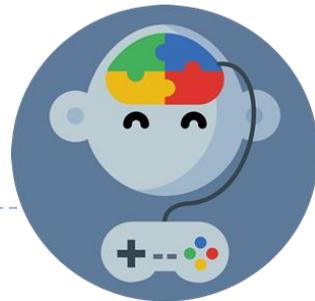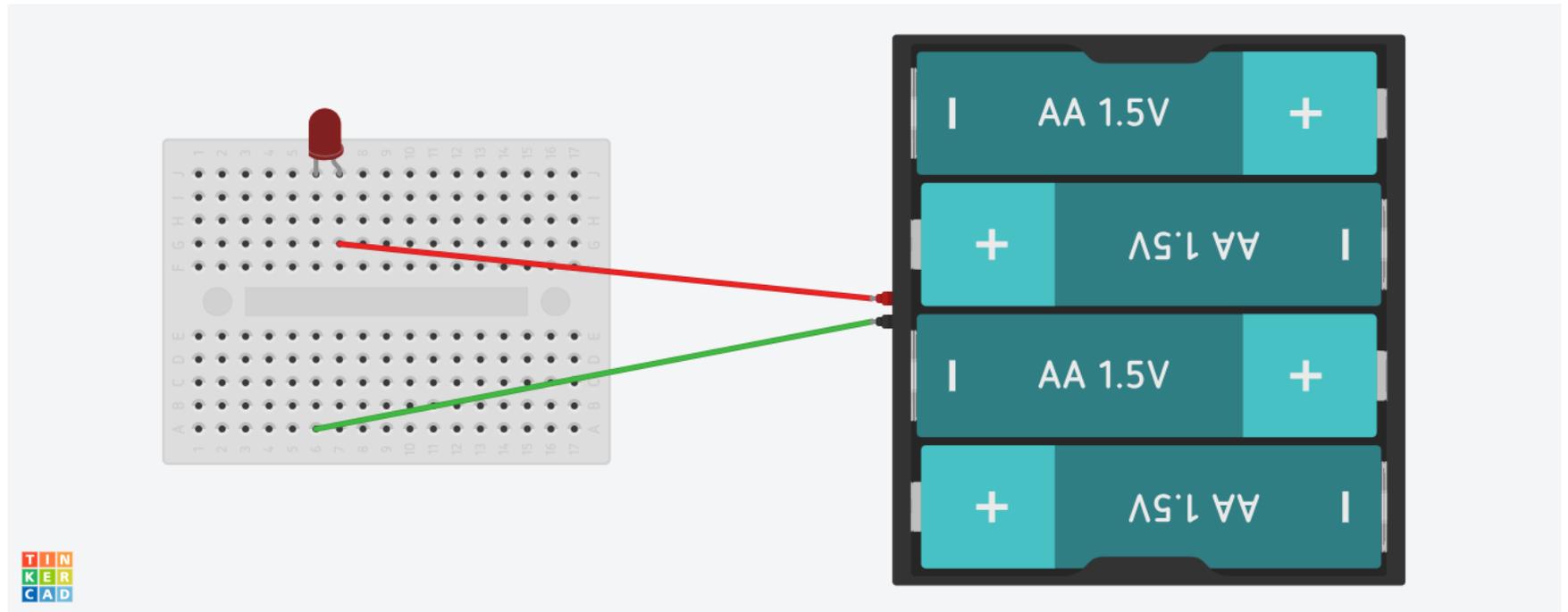



# Ejercicio 03: Protoboard con led

---

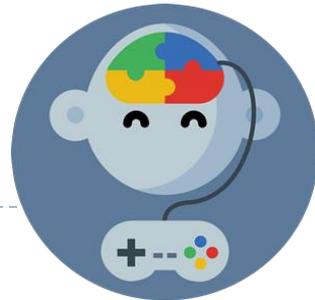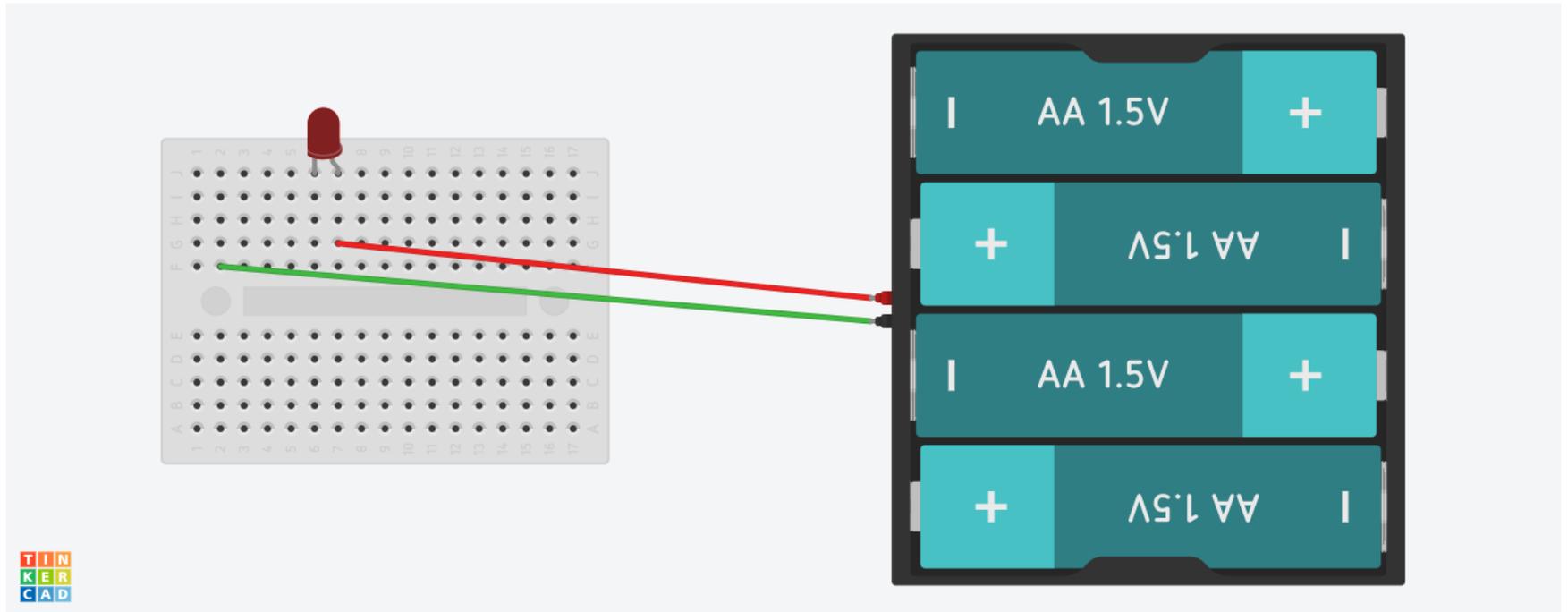



# Ejercicio 04: Protoboard con resistencia

---

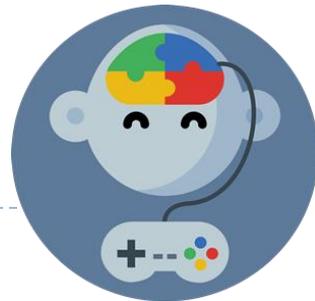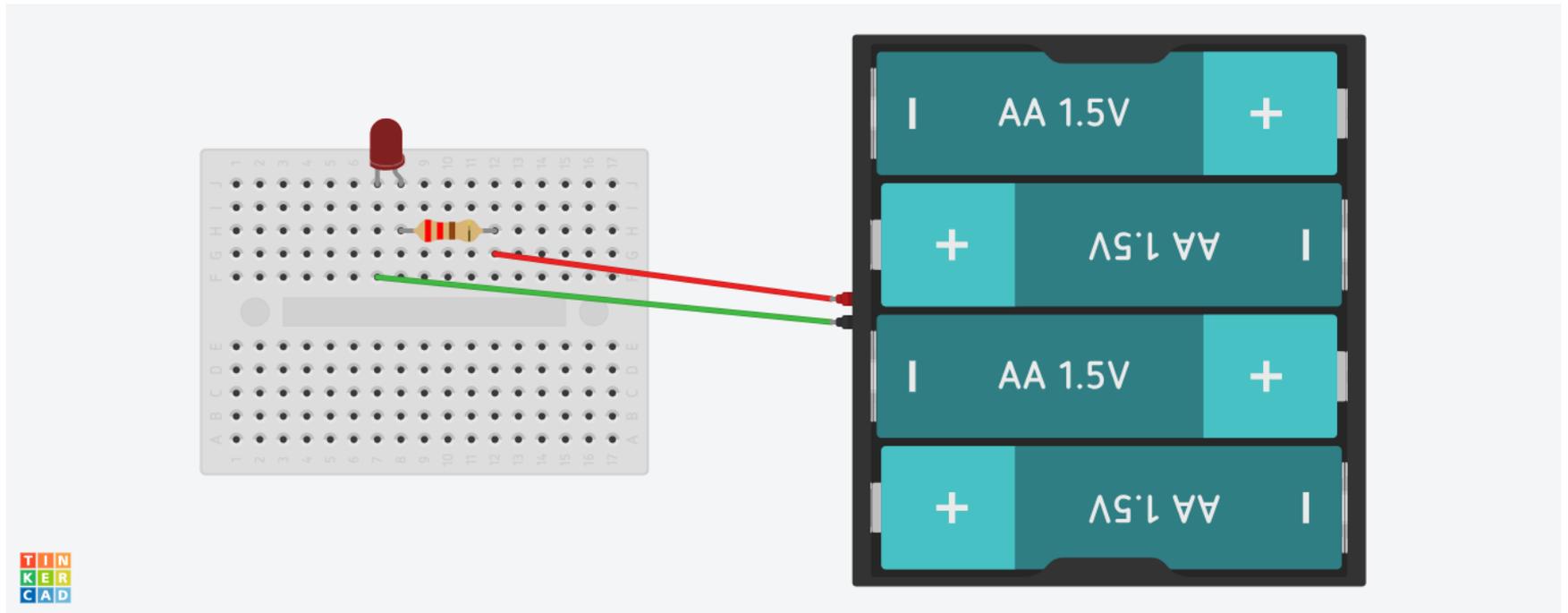



# Ejercicio 05: Protoboard con potenciómetro


---

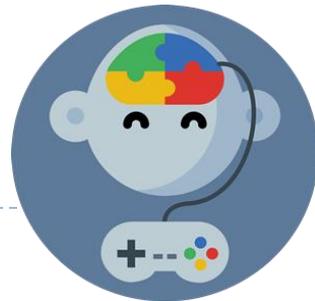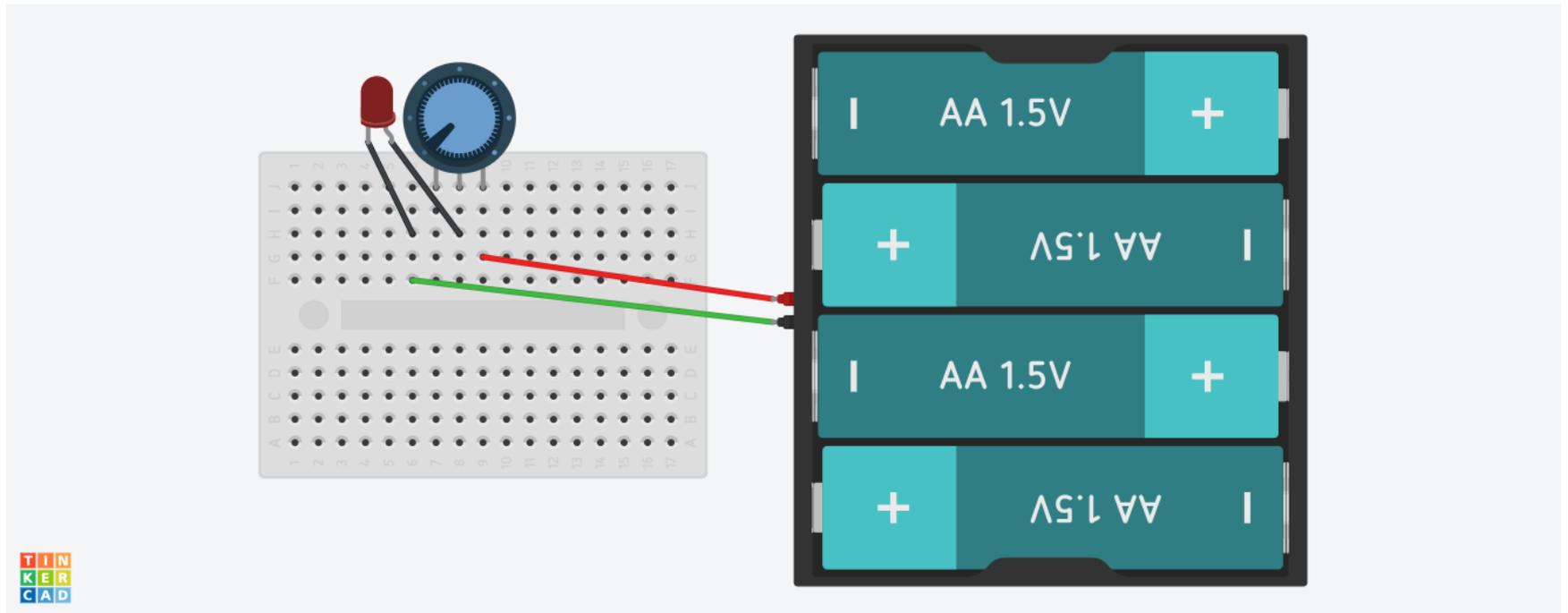

# Ejercicio 06: Protoboard con fotoresistencia

---

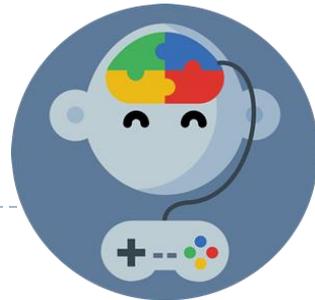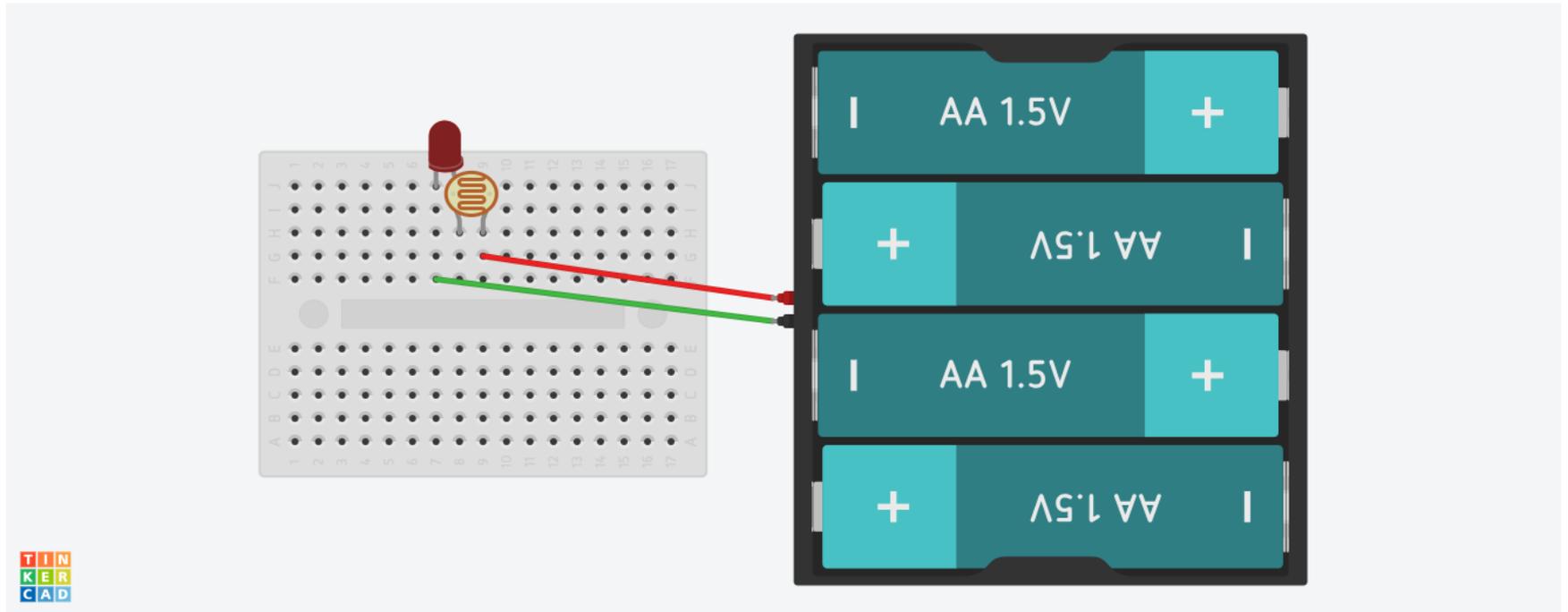

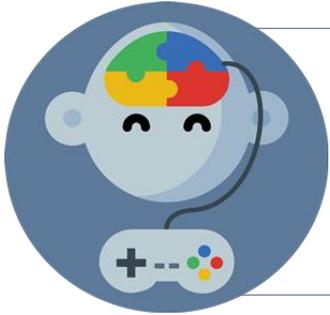

# EduJuega.cl

Material creado por Jorge Molina N.  
+56 981817242, [jorge.molina@somosinformaticos.com](mailto:jorge.molina@somosinformaticos.com)