

Circuitos – Dibujando circuitos



Dibujando circuitos




Componentes básicos

| Componente | Simbolo | Imagen |
|------------|---|--------|
| |  | |
| |  | |
| |  | |
| |  | |
| |  | |
| |  | |
| |  | |
| |  | |
| |  | |
| |  | |


Circuito 01

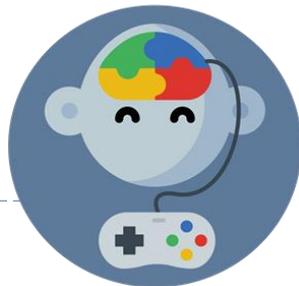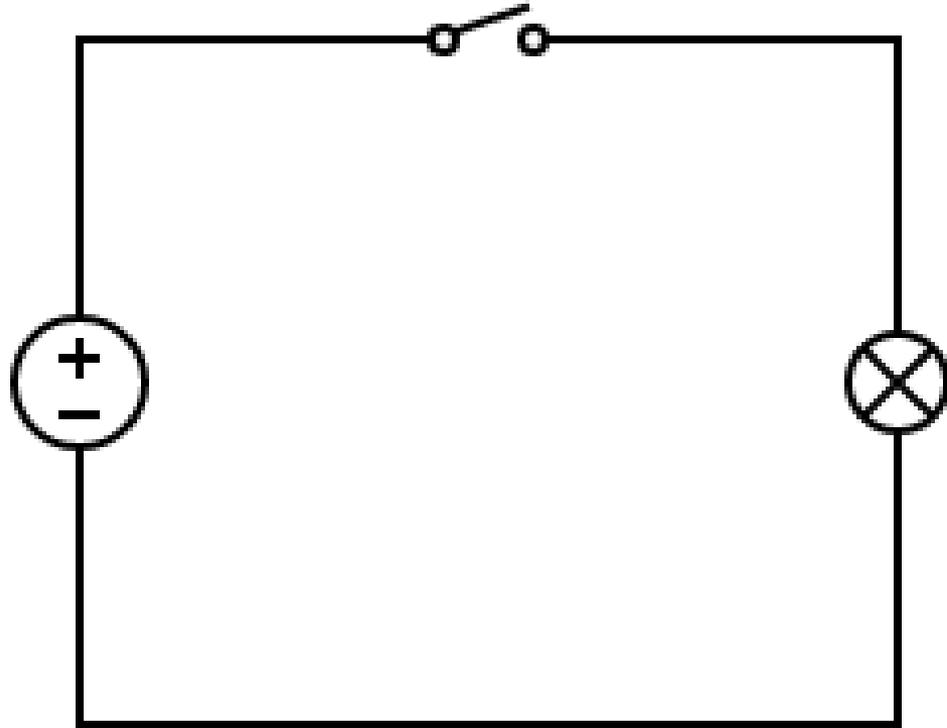

Circuito 02

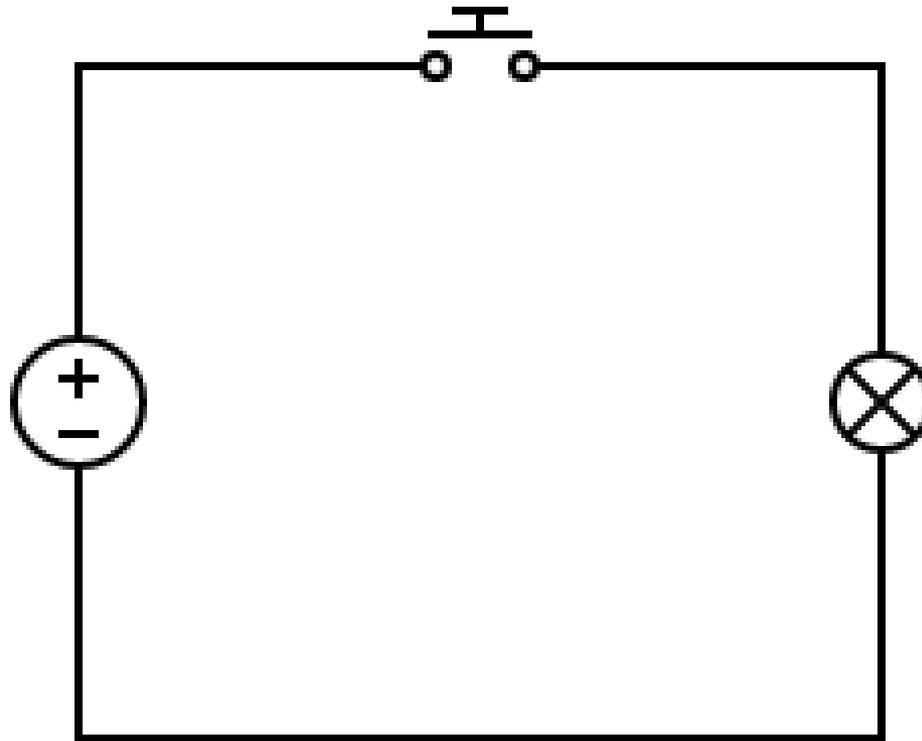

Circuito 03

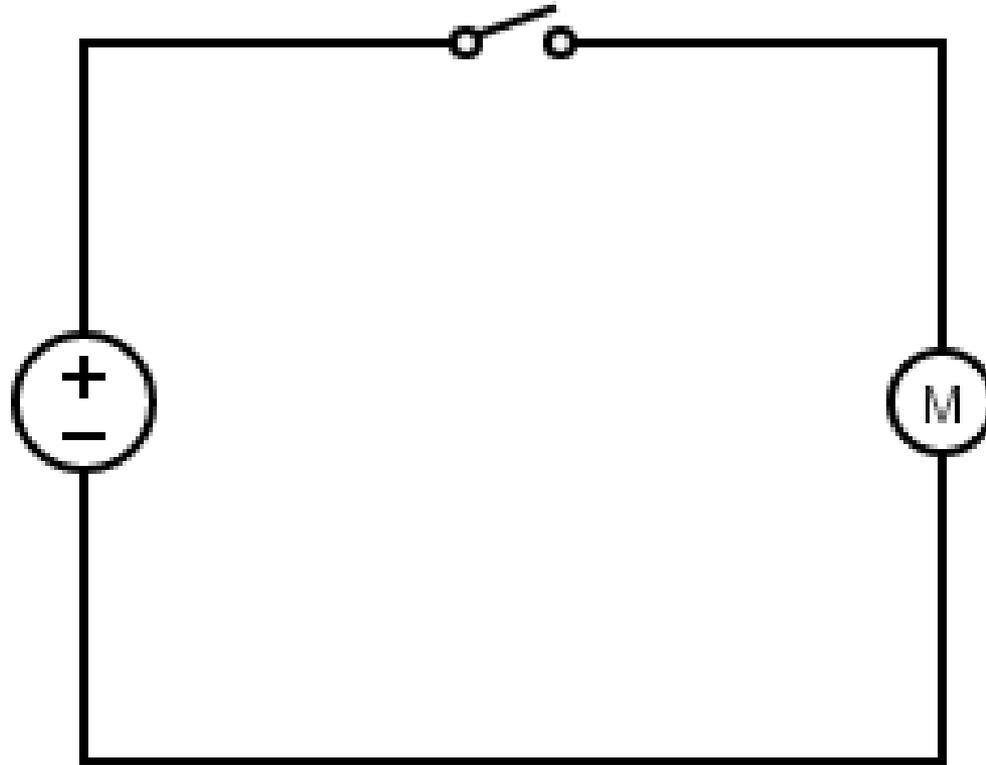




Dibuja los siguientes circuitos

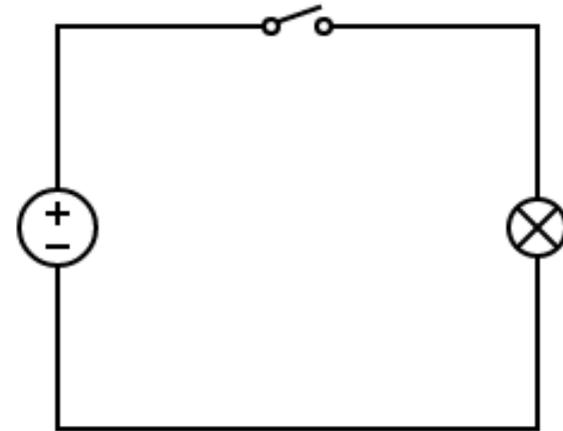Ejemplo:

- ▶ Una lampara: Una ampolleta que se enciende con un interruptor “normal”.
- ▶ Un ventilador: Un motor que se enciende con un interruptor “normal”.





Dibuja los siguientes circuitos

Ejemplo:

- ▶ Una linterna que solo se enciende si se mantiene presionado el botón.

